สนุกคิดกับวิทยาศาสตร์ครูต๋องแต๋ง

ใบงานที่ 6 เรื่อง วงจรไฟฟ้า ตัวชี้วัดที่ ว2.3 ป.6/1 ชื่อ..... ชั้น..... เลขที่.....

วงจรไฟฟ้า

คือ _____

_____

สัญลักษณ์ในวงจรไฟฟ้า

1. คือ _____ ขั้วยาวแทนขั้ว _____ ขั้วสั้นแทนขั้ว _____

2. คือ _____ หรือ _____

3. คือ _____

4. คือ _____

5. คือ _____

วงจรปิด
มีกระแสไฟ
ทำให้หลอดไฟ _____

วงจรเปิด
มีกระแสไฟ
ทำให้หลอดไฟ _____